



**Universidad Nacional Autónoma de México**  
**Facultad de Ingeniería**  
**División de Ingeniería Eléctrica**  
**Análisis de Circuitos**



*Semestre 2021-1*

Grupo: 7

## Serie 1 de Ejercicios


Celaya González David Alejandro  
Hernández García Aarón

Profesora: JULIA VAZQUEZ FUENTES

Fecha de Entrega 11 de noviembre de 2020

1

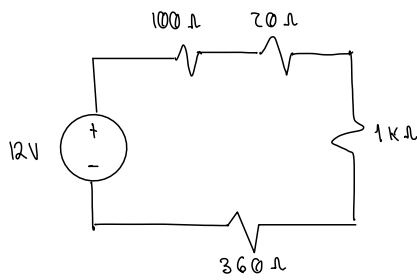Del siguiente circuito obtener a) Resistencia equivalente b) Corriente c) Voltaje d) Potencia de la fuente y del circuito cada uno de los resistores.



Resistencia	Voltaje [V]	Corriente [mA]	Potencia [mW]
100Ω	0.8108	8.1081	6.5741
20Ω	0.1622	8.1081	1.3151
1kΩ	8.1081	8.1081	65.7414
360Ω	2.9189	8.1081	20.6668
Req	12	8.1081	97.2973

$$R_{eq} = (100 + 20 + 1000 + 360) [\Omega]$$

$$R_{eq} = 1480 \Omega$$



En un circuito en serie la corriente es la misma

$$V = RI$$

$$I = V/R = (12V) / 1480 [\Omega] = 8.1081 [mA]$$

$$P = VI$$

$$V_1 = (100\Omega)(8.1081 mA) = 0.8108$$

$$V_2 = (20\Omega)(8.1081 mA) = 0.1622$$

$$V_3 = (1k\Omega)(8.1081 mA) = 8.1081$$

$$V_4 = (360\Omega)(8.1081 mA) = 2.9189$$

$$P_1 = 6.5741 [mW]$$

$$P_2 = 1.3151 [mW]$$

$$P_3 = 65.7414 [mW]$$

$$P_4 = 20.6668 [mW]$$

2

RESISTENCIA	VOLTAJE [V]	CORRIENTE [A]	POTENCIA [W]
80Ω	6	0.075	0.45
60Ω	6	0.1	0.6
75Ω	6	0.08	0.48
200Ω	6	0.03	0.18
Req = 21.0523	6	0.2850	1.71

a) Resistencia equivalente

b) Corriente

c) Voltaje

d) Potencia

$$R_{eq} = \left( \frac{1}{80} + \frac{1}{60} + \frac{1}{75} + \frac{1}{200} \right)^{-1}$$

$$R_{eq} = 21.0523 [\Omega]$$



$$I = V/R = 6/21.0523 = 0.2850 [A]$$

$$I_1 = 6/80 = 0.075$$

$$I_2 = 6/60 = 0.1$$

$$I_3 = 6/75 = 0.08$$

$$I_4 = 6/200 = 0.03$$

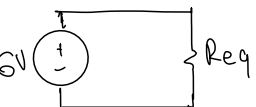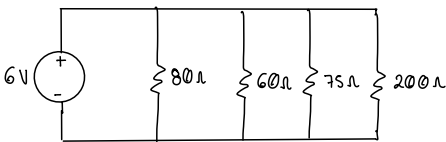

POTENCIA ( $P = VI$ )


$$P_1 = (6V)(0.075 A) = 0.45 [W]$$

$$P_2 = (6V)(0.1) = 0.6 [W]$$

$$P_3 = (6V)(0.08) = 0.48 [W]$$

$$P_4 = (6V)(0.03) = 0.18 [W]$$

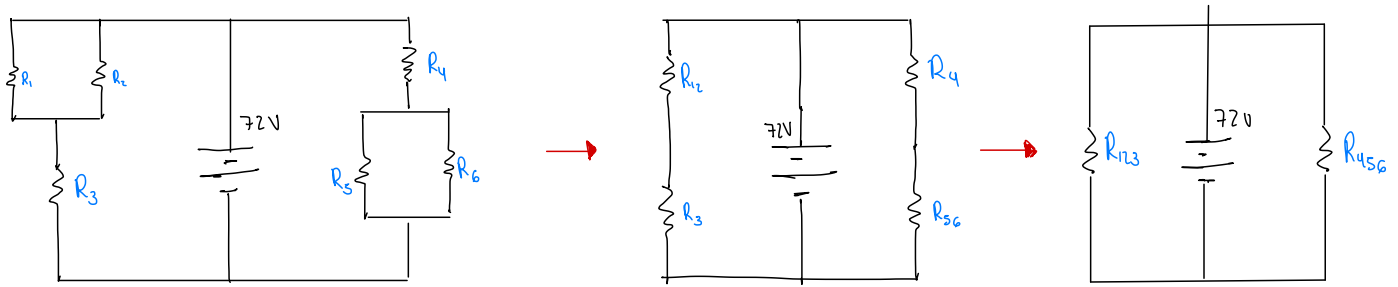3) Obtener a) Resistencia equivalente b) Voltage c) Corriente d) Potencias



$$R_{12} = \left(\frac{1}{24} + \frac{1}{24}\right)^{-1} = 12 \text{ k}\Omega$$

$$R_{56} = \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{9}\right)^{-1} = 4.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_{123} = (12 \text{ k}\Omega) + (12 \text{ k}\Omega) = 24 \text{ k}\Omega$$

$$R_{456} = (4.5 \text{ k}\Omega) + (12 \text{ k}\Omega) = 16.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R_{123}} + \frac{1}{R_{456}}\right)^{-1}$$

$$R_{eq} = 9.778 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 24 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 24 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 12 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 12 \text{ k}\Omega$$

$$R_5 = 9 \text{ k}\Omega$$

$$R_6 = 9 \text{ k}\Omega$$

$$I = (72 \text{ V}) / (9.778 \text{ k}\Omega) = 7.3635 \text{ mA}$$

$$V_{123} = (72 \text{ V}) / (24 \text{ k}\Omega) = 3 \text{ mA}$$

$$V_{456} = (72 \text{ V}) / (16.5 \text{ k}\Omega) = 4.3636 \text{ mA}$$

$$V_3 = (12 \text{ k}\Omega)(3 \text{ mA}) = 36 \text{ V}$$

$$V_{12} = (12 \text{ k}\Omega)(3 \text{ mA}) = 36 \text{ V}$$

$$V_4 = (12 \text{ k}\Omega)(4.3636 \text{ mA}) = 52.3632 \text{ V}$$

$$V_{56} = (4.5 \text{ k}\Omega)(4.3636 \text{ mA}) = 19.6362 \text{ V}$$

$$I_1 = (36 \text{ V}) / (24 \text{ k}\Omega) = 1.5 \text{ mA}$$

$$I_2 = (36 \text{ V}) / (24 \text{ k}\Omega) = 1.5 \text{ mA}$$

$$I_5 = (19.6362 \text{ V}) / (9 \text{ k}\Omega) = 2.1818 \text{ mA}$$

$$I_6 = (19.6362 \text{ V}) / (9 \text{ k}\Omega) = 2.1818 \text{ mA}$$

$$P = VI$$

$$P_1 = 0.054 \text{ W}$$

$$P_2 = 0.054 \text{ W}$$

$$P_3 = 0.108 \text{ W}$$

$$P_4 = 0.2285 \text{ W}$$


$$P_5 = 0.0428 \text{ W}$$

$$P_6 = 0.0428 \text{ W}$$

$$P_T = 0.5302 \text{ W}$$

RESISTENCIA [kΩ]	VOLTAGE [V]	CORRIENTE [mA]	POTENCIA [W]
24 $R_1$	36	1.5 [mA]	0.054
24 $R_2$	36	1.5 [mA]	0.054
12 $R_3$	36	3	0.108
12 $R_4$	52.3632	4.3636	0.2285
9 $R_5$	19.6362	2.1818	0.0428
9 $R_6$	19.6362	2.1818	0.0428
$R_{eq} = 9.778$	72	7.3635	0.5302

#### ④ Utilizando divisor de voltaje

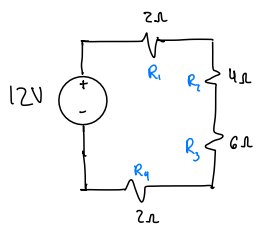

$$R_{eq} = (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) = (2 + 4 + 6 + 2) [\Omega] = 14 [\Omega]$$

$$V_1 = \frac{(2 \Omega)(12V)}{14 \Omega} = 1.7143 [V] \quad V_3 = \frac{(6 \Omega)(12V)}{14 \Omega} = 5.1429 [V]$$

$$V_2 = \frac{(4 \Omega)(12V)}{14 \Omega} = 3.4286 [V] \quad V_4 = \frac{(2 \Omega)(12V)}{14 \Omega} = 1.7143 [V]$$

$$I = V/R = (12V)/(14 \Omega) = 0.8571 [A]$$

Resistencia [Ω]	Voltage [V]	Corriente [A]	Potencia [W]
$R_1 = 2$	1.7143	0.8571	1.4693
$R_2 = 4$	3.4286	0.8571	2.9387
$R_3 = 6$	5.1429	0.8571	4.4080
$R_4 = 2$	1.7143	0.8571	1.4693
$R_{eq} = 14$	12	0.8571	10.2852

$$P = VI$$

$$P_1 = (1.7143 V)(0.8571 A) = 1.4693 [W]$$


$$P_2 = (3.4286 V)(0.8571 A) = 2.9387 [W]$$

$$P_3 = (5.1429 V)(0.8571 A) = 4.4080 [W]$$

$$P_4 = (1.7143 V)(0.8571 A) = 1.4693 [W]$$

$$P_T = (12 V)(0.8571 A) = 10.2852 [W]$$
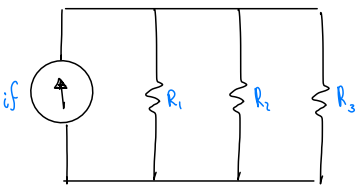
#### ⑤ Utilizando el divisor de corriente



$$I_f = 2 [A]$$

$$R_1 = 100 \Omega$$

$$R_2 = 500 \Omega$$

$$R_3 = 1 k\Omega$$

$$R_{eq} = \left( \frac{1}{100} + \frac{1}{500} + \frac{1}{1000} \right)^{-1} = 76.9231 [\Omega]$$

$$V = R I = (76.9231 \Omega)(2 A) = 153.8462 [V]$$

$$\sum_{i=1}^3 \frac{1}{R_i} = \left( \frac{1}{100} + \frac{1}{500} + \frac{1}{1000} \right) = 0.013$$

$$I_1 = \frac{(2 A)(1/100 \Omega)}{0.013 \Omega} = 1.5385 [A]$$

$$I_2 = \frac{(2 A)(1/500 \Omega)}{0.013 \Omega} = 0.3077 [A]$$

$$I_3 = \frac{(2 A)(1/1000 \Omega)}{(0.013 \Omega)} = 0.1538 [A]$$


$$V_1 = (100 \Omega)(1.5385 A) = 153.85 [V]$$

$$V_2 = (500 \Omega)(0.3077 A) = 153.85 [V]$$

$$V_3 = (1000 \Omega)(0.1538 A) = 153.85 [V]$$

Resistencia [Ω]	Voltage [V]	Corriente [A]	Potencia [W]
$R_1 = 100$	153.85	1.5385	236.6982
$R_2 = 500$	153.85	0.3077	47.3396
$R_3 = 1000$	153.85	0.1538	23.6621
$R_{eq} = 76.923$	153.85	2	307.7

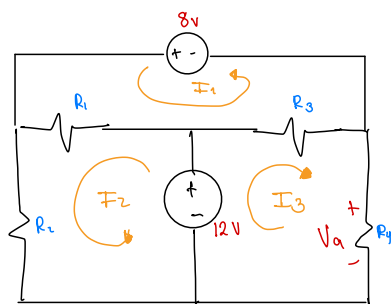⑥ Utilizando Método de corriente de Mallas obtener el voltaje a  $V_A$



$$\begin{aligned} R_1 &= 125 \Omega \\ R_2 &= 500 \Omega \\ R_3 &= 250 \Omega \\ R_4 &= 500 \Omega \end{aligned}$$

SIST. ec.

Malla 1:  $\sum V = 0 \Rightarrow \sum V = \sum IR$

$$8V = (125 + 250)\Omega I_1 - 125\Omega I_2 + 250\Omega I_3$$

$$8V = (375\Omega)I_1 - 125\Omega I_2 + 250\Omega I_3 \dots \textcircled{1}$$

Malla 2:  $\sum V = 0 \Rightarrow \sum V = \sum IR$

$$12V = (125 + 250)\Omega I_2 - (125\Omega)I_1$$

$$12V = 375\Omega I_2 - 125\Omega I_1 \dots \textcircled{2}$$

Malla 3:

$$12V = (250 + 500\Omega)I_3 + 250\Omega I_1$$

$$12V = 750\Omega I_3 + 250\Omega I_1 \dots \textcircled{3}$$

$$375I_1 - 125I_2 + 250I_3 = 8$$

$$-125I_1 + 375I_2 + 0I_3 = 12$$

$$250I_1 + 0I_2 + 750I_3 = 12$$

RESOLVIENDO SIST.

$$I_1 = 0.032[A] \quad I_2 = 0.0427[A] \quad I_3 = 5.33[mA]$$


$\Rightarrow$  POR LEY DE OHM

$$V = RI$$

$$V_A = R_4 I_3 = (500\Omega)(5.33 \times 10^{-3}[A])$$

$$V_A = 2.665[V]$$

⑦ Voltajes de Nodos

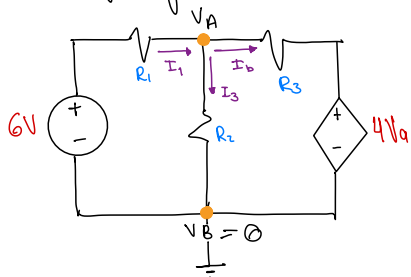

$$\begin{aligned} R_1 &= 1k\Omega \\ R_2 &= 2k\Omega \\ R_3 &= 3k\Omega \end{aligned}$$

$$\sum I = 0 \Rightarrow \sum I_G = \sum I_S$$

Nodo A:  $I = V/R$

$$\frac{6 - V_A}{1} = \frac{V_A - 4V_A}{3} + \frac{V_A - V_B}{2}$$

$$6(6 - V_A) = 2V_A - 8V_A + 3V_A - 3V_B$$


$$36 - 6V_A = -3V_A - 3V_B$$

$$3V_A = 36$$

$$V_A = 12V$$

$$4V_A = 48V$$

⑧

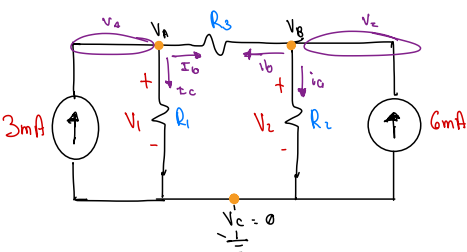

$$\begin{aligned} V_1 &= 1V \\ V_2 &= 2V \end{aligned}$$

$$\sum I = 0$$

$$\sum I_G = \sum I_S$$

NODO A:

$$0.003 = \frac{V_A - V_B}{500} + \frac{1}{R_1}$$



NODO B:  $\sum I = 0 \Rightarrow \sum I_G = \sum I_S$

$$0.006 = \frac{2}{R_2} + \frac{V_B - V_A}{500}$$

$$0.003 = -\frac{1}{500} + \frac{1}{R_1}$$

$$0.006 = \frac{1}{500} + \frac{2}{R_2}$$
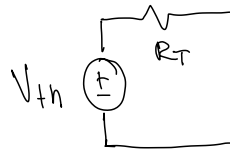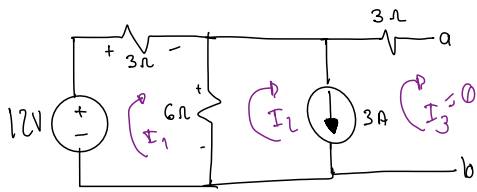
$$R_1 = 200\Omega \quad R_2 = 500\Omega$$



$$3A = i_2 - i_3$$

$$3A = i_2$$

Malla 1:  $\sum V = 0 \Rightarrow \sum R i = 0$

Malla 2

$$-12V + 3i_1 + 6(i_1 - i_2) = 0$$

$$-12V + 3i_1 + 6i_1 - 6i_2 = 0$$

$$9i_1 - 6i_2 = 12V$$

$$9i_1 = 30$$

$$i_1 = 30/9$$


$$i_1 = 3.333$$

$$-6(i_1 - i_2) + 3 \cdot 0 + V_{th} = 0$$

$$-6i_1 + 6i_2 + V_{th} = 0$$



$$V_{th} = 2V$$
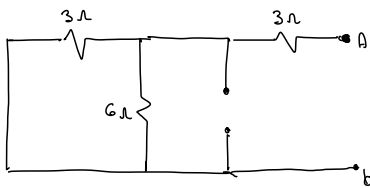
$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(2)^2}{5} = \frac{4}{5} = 0.8 [W]$$



$$R_T = \frac{3 \times 6}{3+6} + 3 = 5\Omega$$

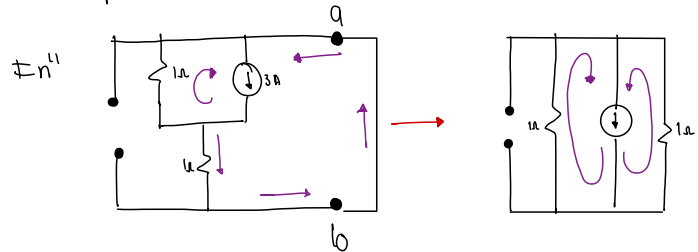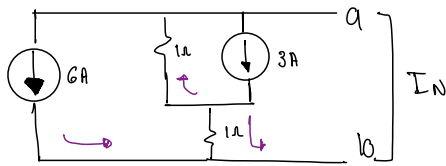11 Resolver por Norton y Máxima Transferencia de potencia.



Aplicando divisor de corriente

$$I_N'' = \frac{1\Omega \parallel 1\Omega}{1\Omega} (3A)$$



$$I_N'' = \frac{1(1)}{1+1} (3) = \frac{0.5}{1} (3)$$

$$I_N'' = 1.5 [A]$$

$$\therefore I_N = -I_N' - I_N''$$

$$I_N = -6 - 1.5$$

$$I_N = -7.5 [A]$$

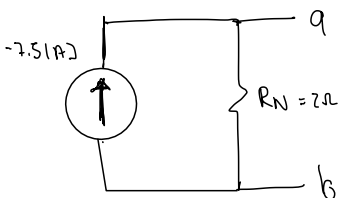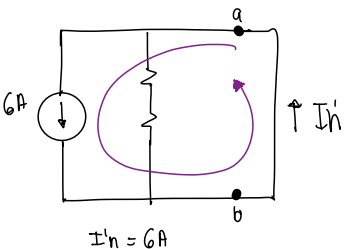

$$\Rightarrow P = I^2 R = (-7.5)^2 (2) = 112.5 [W]$$